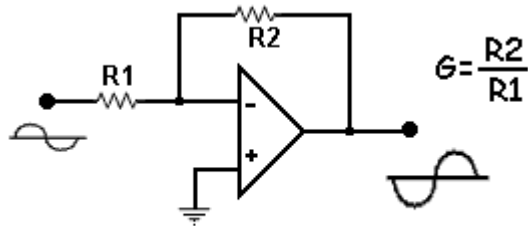


Alvaro Delgado Zumbado

Análisis de sistemas lineales

Amplificadores operacionales

1. Inversor




amplificador inversor

Función de transferencia

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = -\frac{R2}{R1}$$
$$V_{out} = -V_{in} * \frac{R2}{R1}$$


2. No inversor

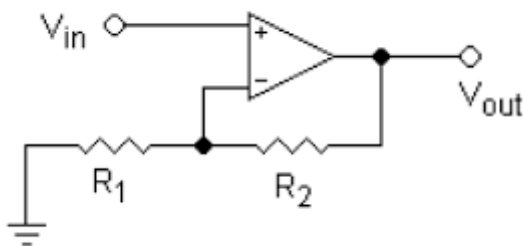

Función de transferencia

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = 1 + \frac{R2}{R1}$$
$$V_{out} = V_{in} * \left(1 + \frac{R2}{R1}\right)$$

3. Restador

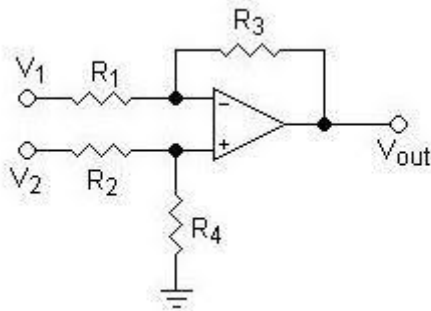


Función de transferencia

$$V_{out} = V_2 * \left(\frac{(R_3 + R_1) * R_4}{(R_4 + R_2) * R_1} \right) - V_1 \left(\frac{R_3}{R_1} \right)$$

Se puede reducir la expresión con resistencias iguales

$$V_{out} = (V_2 - V_1) * \frac{R_3}{R_1}$$

4. Derivador

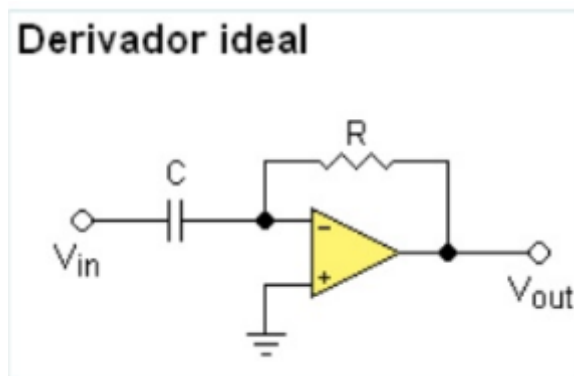

Función de transferencia


$$Z_1 = \frac{1}{j\omega C} = \frac{-1}{sC} \quad Z_2 = R$$

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = - \frac{Z_2}{Z_1}$$

$$V_{out} = V_{in} * \left(\frac{Z_2}{Z_1} \right)$$

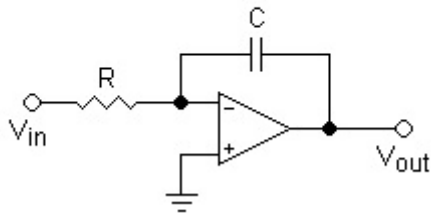5. Integrador

$$\frac{V_o}{V_i} = \int_0^t -\frac{V_i}{RC} dt + V_{inicial}$$



Función de transferencia

$$Z_1 = R \quad Z_2 = \frac{1}{j\omega C} = \frac{-1}{sC}$$

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = -\frac{Z_2}{Z_1}$$

$$V_{out} = V_{in} * \left(\frac{Z_2}{Z_1} \right)$$